

第四章

4.1

简单可编程逻辑器件(SPLD)包括可编程只读存储器(PROM)、可编程逻辑阵列器件(PLA)、可编程阵列逻辑器件(PAL),以及通用阵列逻辑器件(GAL)。

它们的共同点是:以与阵列和或阵列作为核心逻辑资源,能够以“积之和”的形式实现布尔逻辑函数。

PROM的特点是:与阵列固定,或阵列可编程。

PLA的特点是:与阵列和或阵列都可编程。

PAL的特点是:与阵列固定,或阵列可编程。

GAL的特点是:它是在PAL的基础上,吸收了先进的浮栅技术,输出端都集成着一个可编程的输出逻辑宏单元(OLMC),通用性更强。

4.2

(1) 8421 码至余三码


真值表如下:

8421 码		余三码		
$B^3 B^2$		$G^3 G^2$		
$B_1 B_0$		$G_1 G_0$		
0 0	0	0 0	1	
0 1	0	0 1	0	
1 0	0	0 1	0	
1 1	0	0 1	1	
0 0	1	1 0	0	
0 1	1	1 0	0	
1 0	1	1 0	1	
1 1	1	1 0	1	
0 0	0	1 1	0	
0 1	0	1 1	0	
1 0	0	1 1	0	
1 1	0	1 1	0	
0 0	1	0 0	0	
0 1	1	0 0	0	
1 0	1	0 0	0	
1 1	1	0 0	0	

最小项表达式为:

$$G_3 = \sum (5,6,7,8,9) \quad G_2 = \sum (1,2,3,4,9) \quad G_1 = \sum (0,3,4,7,8) \quad G_0 = \sum (0,2,4,6,8)$$

阵列图为：

 

(2) 二进制码转至 2421

真值表如下：B 为二进制码，G 为 2421 码

B3	B2	B1	B0	G10	G3	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0

最小项表达式为：

$$G_{10} = \sum (10,11,12,13,14,15) \quad G_3 = \sum (5,6,7,8,9,15) \quad G_2 = \sum (4,6,7,8,9,14)$$

$$G_1 = \sum (2,3,5,8,9,12,13,15) \quad G_0 = \sum (1,3,5,7,9,11,13,15)$$

阵列图为：略

(3)典型 Gray 码至 8421

真值表如下：B 为典型 Grey 码，G 为 8421 码

B3	B2	B1	B0	G10	G3	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0

最小项表达式为：

$$G_{10} = \sum (8,9,10,11,14,15) \quad G_3 = \sum (12,13) \quad G_2 = \sum (4,5,6,7,8,9)$$

$$G_1 = \sum (2,3,4,5,10,11) \quad G_0 = \sum (1,2,4,7,8,11,13,14)$$

阵列图为：略


4.3 二位加法器

设 A, B 为两个二位二进制数，S 为相加结果，真值表如下：

A2	A1	B2	B1	S3	S2	S1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0

1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0
 
$$S_3 = \sum (1,3,4,6,9,11,12,14) \quad S_2 = \sum (2,3,5,6,8,9,12,15) \quad S_1 = \sum (7,10,11,13,14,15)$$




4.4

$$L = \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + A\overline{B}C\overline{D}$$

4.5

可以利用 PLA 阵列图表示所要求实现的逻辑函数，如图：

 

4.6

组合 PAL 器件输出不带寄存器，每组与阵列的输出被固定连接到或阵列的输入端。输出引脚分为 O 输出和 IO 输出。

而时序 PAL 器件输出部分具有输出寄存器，输出引脚分为 IO 输出和寄存器输出，都具有三态输出的功能，且都为低有效。

R 系列不带异或门，触发器的值来自与或阵列，触发器的输出通过三态缓冲器连到输出引脚，而且寄存器输出引脚不能当成输入引脚使用。

X 系列带有异或门，寄存器中每个触发器的输入信号来自一个异或门的输出，而每个异或门的两个输入分别来自两个较小的与或阵列的输出，与 R 系列的寄存器输出类似，但产生次态逻辑的电路结构不同。X 系列的输出结构特别适用于完成算术运算的场合。

4.7

4.8

4.9

4.10

GAL 器件在 PAL 器件的基础上做了一些改进。在工艺方面，GAL 器件采用高速电可擦除 CMOS 的 E²CMOS 工艺制作，使其具有了可测试性、低功耗、高集成性、高速率和可重复编程性。在结构方面，GAL 器件的结构是通用的，为设计者提供了最大的灵活性。器件内增加了可被编程的保密位，以防对逻辑的复制。

4.11


在结构方面，CPLD(Complex Programmable Logic Device)，即复杂可编程逻辑器件，是在 SPLD 的基础上发展起来的，是利用可编程的互连总线连接起来的多路 SPLD。CPLD 为逻辑板块编程，即以逻辑宏单元为基础，加上内部的与或阵列和外围的输入输出模块，不但实现了除简单逻辑控制之外的时序控制，又扩大了整个系统的应用范围。

FPGA (Field-Programmable Gate Array)，即现场可编程门阵列，它的结构比早期的 CPLD 更复杂，它采用类似掩模可编程门阵列结构，结合了可编程逻辑器件的特性，继承了门阵列逻辑器件密度高和通用性强的优点。

在编程方式上，FPGA 比 CPLD 具有更大的灵活性。CPLD 通过修改具有固定内连电路的逻辑功能来编程，FPGA 主要通过改变内部连线的布线来编程；FPGA 可在逻辑门下编程，而 CPLD 是在逻辑块下编程。CPLD 主要是基于 E²PROM 或 FLASH 存储器编程，编程次数可达 1 万次，优点是系统断电时编程信息也不丢失。CPLD 又可分为在编程器上编程和在系统编程两类。FPGA 大部分是基于 SRAM 编程，编程信息在系统断电时丢失，每次上电时，需从器件外部将编程数据重新写入 SRAM 中。其优点是可以编程任意次，可在工作中快速编程，从而实现板级和系统级的动态配置。

4.12

4 变量 LUT 编程

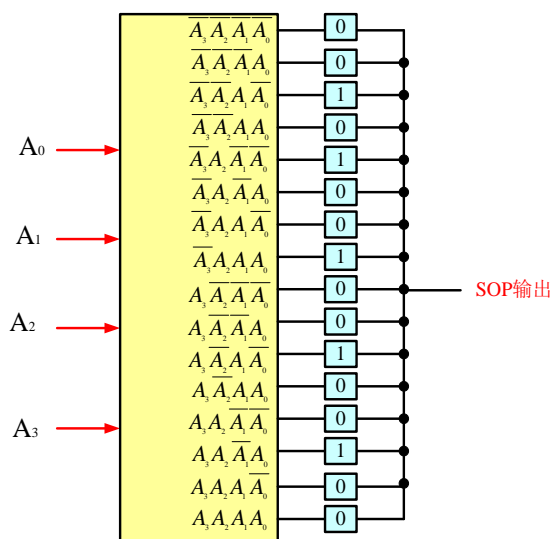

4.13

MAX7000S 是在系统可编程的 CPLD 器件，内部结构是基于乘积项，也就是与或阵列结构。采用 E²PROM 工艺，采用多电压的 I/O 接口，其 I/O 既能够和 5V 的器件兼容，又能和 3.3V 的器件兼容。MAX7000 是高成本 CPLD，规模比较大。

4.14

EPM7128S 包括逻辑阵列 LAB、宏单元、I/O 控制块以及可编程连接阵列 PIA。

逻辑阵列块包含 16 个宏单元，每个宏单元能单独配置为组合逻辑或者时序逻辑。多个逻辑阵列块通过可编程互连阵列 PIA 连接。PIA 接受来自专用输入引脚、I/O 引脚和宏单元的信号。I/O 控制块允许各 I/O 引脚配置为输入、输出或双向 I/O。

4.15

XC400 主要由可编程逻辑块 CLB、可配置存储器 SRAM 阵列、可编程输出输出块以及可编程内部连线 PI 组成。

CLB 给予查找表结构，还包括 2 个触发器，用来实现时序逻辑。

可配置存储器是一种静态存储器，由两个 CMOS 反相器和一个用来控制读写的 MOS 传输开关构成。

可编程输入输出块 IOB 可以灵活编程，以实现不同逻辑功能，满足不同逻辑的需求。

可编程内部连线 PI 是 XC4000 系列中特殊的内部连线，连线资源由水平和垂直的布线通道构成。

4.16

XC4000 的一个 CLB 包括三个查找表，其中两个为 4 输入查找表，第三个查找表的输入由前两个查找表的输出提供，从而实现 9 输入的逻辑功能。

4.17

源代码：

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY sop IS
    PORT (a, b, c, d, e, f: IN STD_LOGIC;
          x: OUT STD_LOGIC);
END sop;

ARCHITECTURE sop_arc OF sop IS
    BEGIN
        x <= (a AND b) OR (c AND d) OR (e AND f);
    END sop_arc;
```

4.18

源代码：

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY boolean IS
    PORT (a, b, c: IN STD_LOGIC;
          f: OUT STD_LOGIC);
```

```
END boolean ;
```

```
ARCHITECTURE boolean_arc OF boolean IS
```

```
BEGIN
```

```
f<=(a OR (NOT b) OR c) AND (a OR b OR (NOT c)) AND ((NOT a) OR (NOT  
b) OR (NOT c));
```

```
END boolean_arc;
```

4.19

源代码:

```
LIBRARY IEEE;
```

```
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
ENTITY decoder_3_to_8 IS
```

```
PORT (a, b, c, g1, g2a, g2b: IN STD_LOGIC;
```

```
y: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
```

```
END decoder_3_to_8;
```

```
ARCHITECTURE rt1 OF decoder_3_to_8 IS
```

```
SIGNAL indata: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
```

```
BEGIN
```

```
indata<=c & b & a;
```

```
PROCESS (indata, g1, g2a, g2b)
```

```
BEGIN
```

```
IF (g1='1' AND g2a='0' AND g2b='0') THEN
```

```
CASE indata IS
```

```
WHEN "000"=>y<="11111110";
```

```
WHEN "001"=>y<="11111101";
```

```
WHEN "010"=>y<="11111011";
```

```
WHEN "011"=>y<="11110111";
```

```
WHEN "100"=>y<="11101111";
```

```
WHEN "101"=>y<="11011111";
```

```
WHEN "110"=>y<="10111111";
```

```
WHEN others=>y<="01111111";
```

```
END CASE;
```

```
ELSE
```

```
y<="11111111";
```

```
END IF;
```

```
END PROCESS;
```

```
END rt1;
```

4.20

```
LIBRARY IEEE;
```

```
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```



```

ENTITY gray_count IS
    PORT (clk, y: IN STD_LOGIC;
          qout: OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
END gray_count;

```

```

ARCHITECTURE arch_gray OF gray_count IS
    SIGNAL iq: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
BEGIN
    PROCESS (clk)
        BEGIN
            IF (clk'event AND clk='1') THEN
                IF (y='1') THEN
                    CASE iq IS
                        WHEN "000"=>iq<="001";
                        WHEN "001"=>iq<="011";
                        WHEN "011"=>iq<="010";
                        WHEN "010"=>iq<="110";
                        WHEN "110"=>iq<="111";
                        WHEN "111"=>iq<="101";
                        WHEN "101"=>iq<="100";
                        WHEN others=>iq<="000";
                    END CASE;
                END IF;
            END IF;

            IF (y='0') THEN
                CASE iq IS
                    WHEN "000"=>iq<="100";
                    WHEN "100"=>iq<="101";
                    WHEN "101"=>iq<="111";
                    WHEN "111"=>iq<="110";
                    WHEN "110"=>iq<="010";
                    WHEN "010"=>iq<="011";
                    WHEN "011"=>iq<="001";
                    WHEN others=>iq<="000";
                END CASE;
            END IF;
        END PROCESS;

    qout<=iq;
END arch_gray;

```