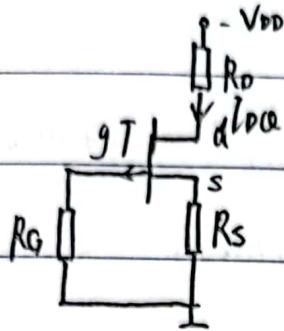


3.10

解: (1). 直流通路



输入方程  $U_{GS0} = -I_{DQ} R_S = -I_{DQ}$

管子方程  $I_{DQ} = I_{DSS} (1 - \frac{U_{GS0}}{U_{GS(off)}})^2$

解得  $I_{DQ} = -2.3 \text{ mA}$ ,  $I_{DQ} = -15.7 \text{ mA}$  (舍)


$\therefore I_{DQ} = -2.3 \text{ mA}$   $U_{GS0} = -I_{DQ} R_S = 2.3 \text{ V}$

$U_{DQ} = -V_{DD} - I_{DQ} \cdot R_D = -12.4 \text{ V}$

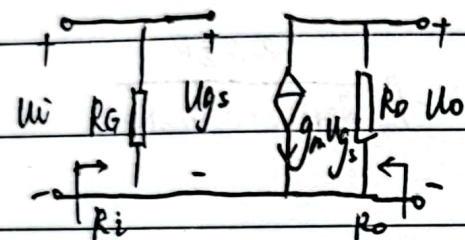(2) 作微变等效电路.

$g_m = -\frac{2}{U_{GS(off)}} \sqrt{I_{DQ} I_{DSS}} = 1.23 \text{ mS}$

$A_u = \frac{U_o}{U_i} = -g_m (R_D \parallel R_S) = -11.4$



$R_i = R_G = 1 \text{ M}\Omega$

$R_o = R_D = 12 \text{ k}\Omega$

3.11


解: 作微变等效电路

$g_m = 0.9 \text{ mS}$


$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} = 0.9$

$R_i = R_G = 1.1 \text{ M}\Omega$

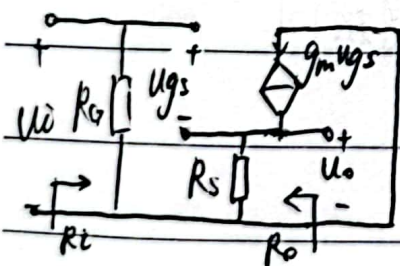$R_o = R_S \parallel \frac{1}{g_m} = 99 \text{ k}\Omega$




直流通路为

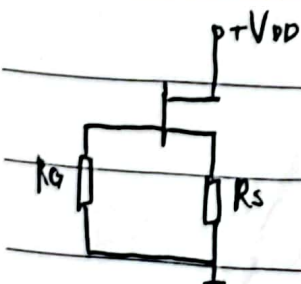

4.12.

解: (a) 直流分析

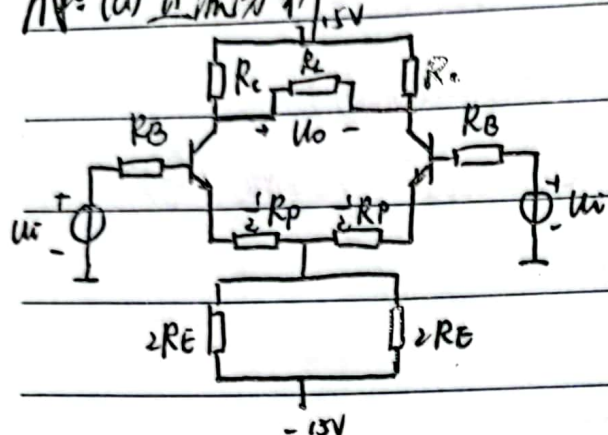


$$I_{EQ} = \frac{-V_{EE} - U_{BEQ}}{\frac{1}{2}R_P + 2R_E} = 1.4 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{EQ} R_C = 7.9 \text{ V}$$

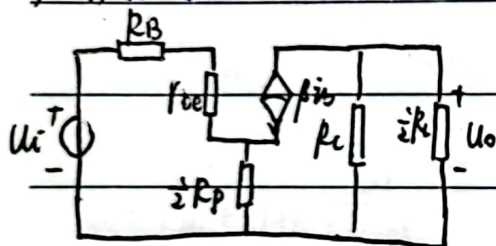(b) 双端输出  $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} = 1.4 \text{ k}\Omega$


差模信号微变等效为

$$\dot{A}_{ud} = -\beta \frac{R_C}{R_B + r_{be} + (1+\beta) \frac{1}{2}R_P} = -\beta \frac{R_C \parallel \frac{1}{2}R_C}{R_B + r_{be} + (1+\beta) \frac{1}{2}R_P} = -50.9$$



$$\text{输入电阻 } R_{id} = 2(R_B + r_{be} + (1+\beta) \frac{1}{2}R_P) = 12.9 \text{ k}\Omega$$

共模信号微变等效为

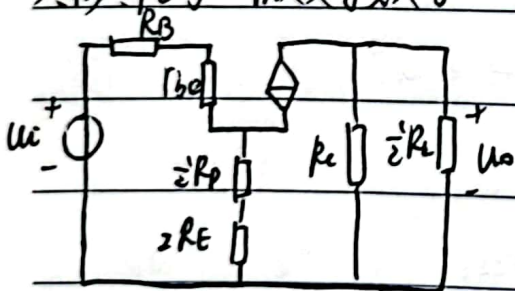

由于  $R_L$  两端电位在共模下时刻相同

$$\therefore U_o = 0 \quad \dot{A}_{uc} = 0$$

$$\therefore K_{CMR} = \left| \frac{\dot{A}_{ud}}{\dot{A}_{uc}} \right| = \infty$$

$$\text{输入电阻 } R_B + r_{be} + (\frac{1}{2}R_P + 2R_E)(1+\beta) = 627.7 \text{ k}\Omega$$

$$\text{输出电阻 } R_o = 2R_C = 10.2 \text{ k}\Omega$$

(c) 当  $R_L$  对射极和地之间变为单端输出

$$\text{静态工作点不改变 } I_{EQ} = 1.4 \text{ mA} \quad U_{CEQ} = 7.9 \text{ V}$$

$$\text{相对动态部分负载变为 } R_L \quad \dot{A}_{ud} = -\frac{\beta}{2} \frac{R_C \parallel R_L}{R_B + r_{be} + (1+\beta) \frac{1}{2}R_P} = -26.7$$

$$\dot{A}_{uc} = -\beta \frac{R_C \parallel R_L}{R_B + r_{be} + (1+\beta)(\frac{1}{2}R_P + 2R_E)} = -0.47$$



$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{od}}{A_{ui}} \right| = 56.6$$

输入电阻: 差模  $R_{id} = 2(R_B + r_{be} + (1+\beta) \frac{1}{2} R_p) = 10.9 k\Omega$

共模  $R_{ic} = 627.7 k\Omega$

输出电阻:  $R_o = R_c = 5.1 k\Omega$

4.20

解: 微压源处于反偏且击穿状态 故电压为 6V.

$$I_{E3} = \frac{U_Z - U_{BEQ}}{R_3} = 2.3 mA$$

(a)  $I_{C3} \approx I_{E3} = 2.3 mA$   $\therefore I_{C1} = I_{C2} = \frac{1}{2} I_{C3} = 1.15 mA$

$$\therefore U_{CE} = V_{CC} - I_{C1} R_c = 4.8 V$$

(b)  $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{U_T}{I_{CEQ}} = 1.45 k\Omega$

差模信号  $A_{ud} = -\beta \cdot \frac{R_c}{R_B + r_{be}} = -126.5$

$$R_{id} = 2(R_B + r_{be}) = 4.9 k\Omega$$

$$R_{od} = 2R_c = 12.4 k\Omega$$