



2022

西安交通大学 信通学院

电子技术实验2

张翠翠

zhangcuicui@mail.xjtu.edu.cn

8 数字钟



重要事项



1. 第8次的实验报告以及之前漏交的报告于2022.06.15交齐
纸质版：由学委或班长统一交到我办公室：**西一楼520。**
电子版：发助教邮箱
2. 本次实验当堂验收，不安排补做
3. 前7次未完成的实验补验收在2022.06.14之前完成



C 目录

CONTENTS

忠 果 敦 精
恕 毅 笃 勤
任 力 励 求
事 行 志 学

01

总结

02

实验内容：数字钟

03

实验报告要求



Part 01

总结



课程安排 | Plan for Course





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

5

序号	实验内容	考核内容和方式	分类
1	仪器基础	实验室里学生操作仪器	组合逻辑电路设计
2	竞争与险象的观测	搭建电路观测竞争和险象	
3	译码器	用Quartus工具实现译码器	
4	Verilog语法基础	时序电路的基本器件的特性测试	时序逻辑电路设计
5	7段数码管的驱动设计	用Quartus工具实现计数器	
6	计数器	Verilog语法、管脚分配、实验箱下载验证	
7	时序逻辑电路设计	任意模值计数器/动态扫描数码管	数字系统设计
8	数字钟	完整一个完整的项目	



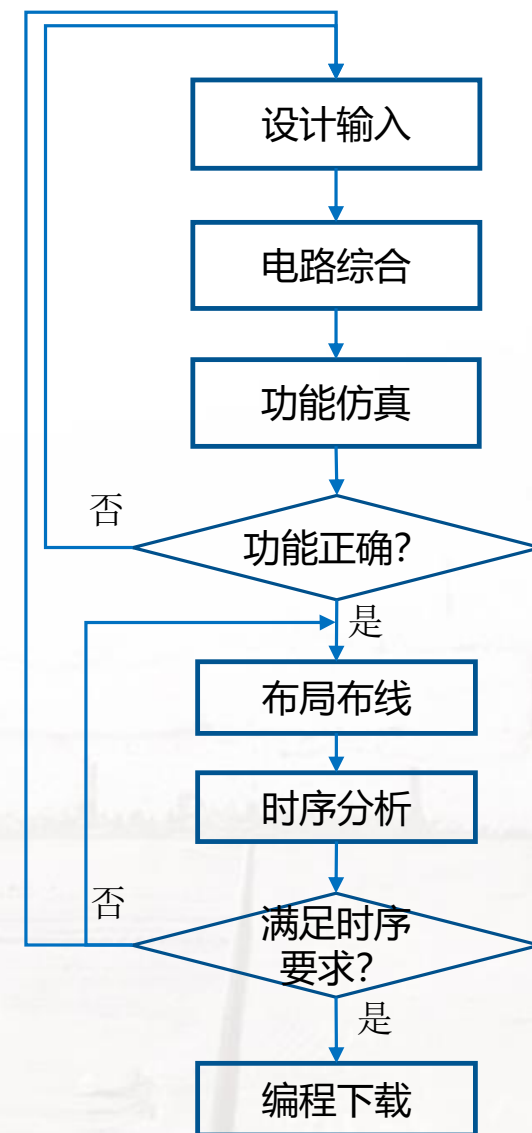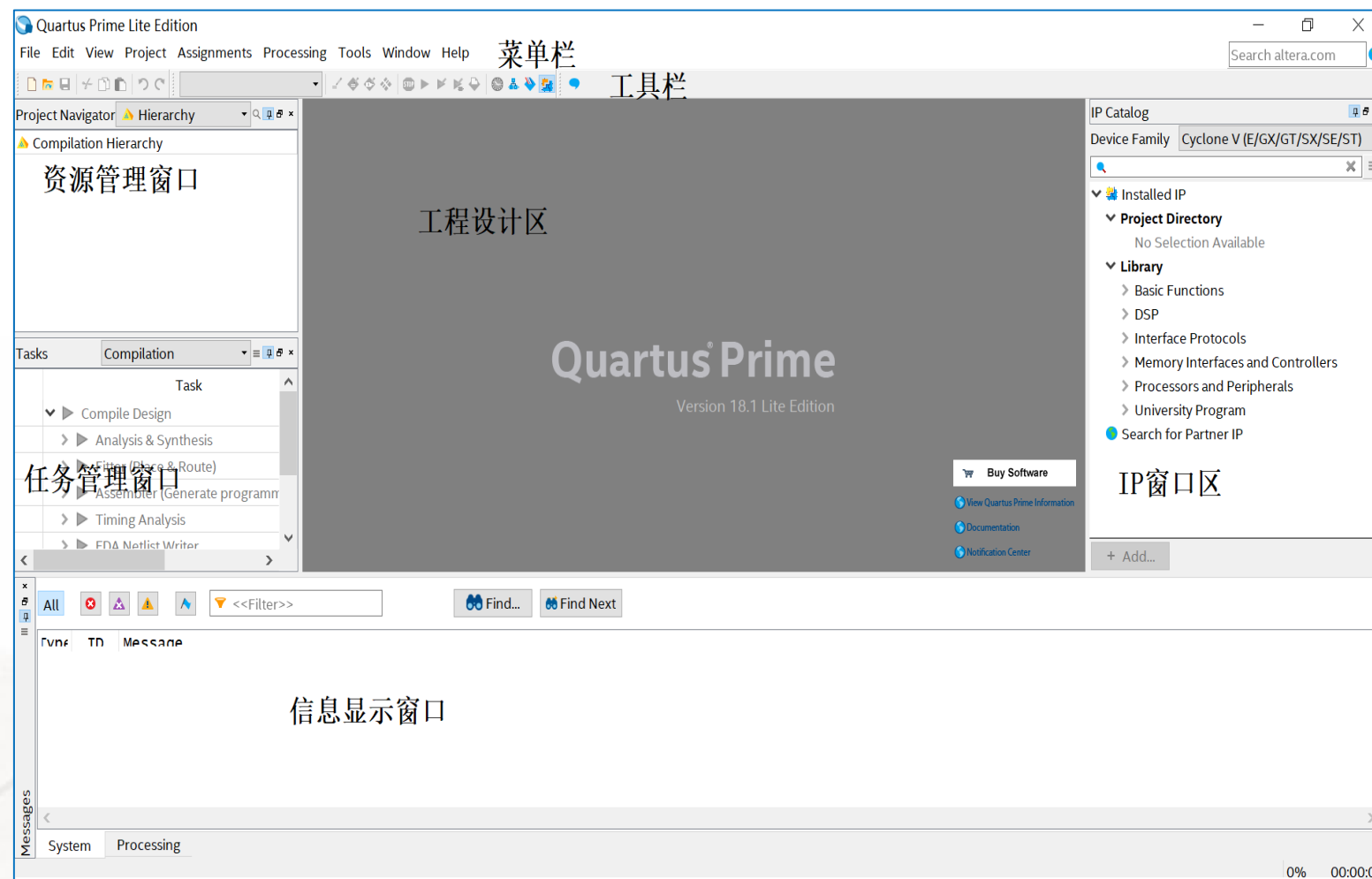- Quartus Prime使用
- Verilog语言
- 实验箱
- 仪器使用





● 常见问题

- 1.如何打开工程，而不是打开一个文件
- 2.更换芯片
- 3.更换顶层实体
- 4.关掉了某些窗口不知如何打开
- 5.仿真工具设置
- 6.仿真Endtime设置

✓ 将设计综合为电路网表、生成适配于可编程器件的电路配置的文件（pof）、下载到芯片中固化芯片内部的电路，从而使芯片表现出我们想要的数字电路的功能



● 电路单元module

模块定义 端口定义 内部逻辑实现

● 数据类型

常数: 4' b0010 == 4' h2 == 4' d2

线网wire: assign

寄存器reg: 在过程块 (always) 里赋值

● Verilog操作符

&& ||、 & |、 >= <=、 {2' b00, 2' b11}

● 过程块和过程赋值


always @ (*)

always @ (posedge clk)

● 条件语句——if语句 和 case语句



● 常见问题

 1. 一定要和C的顺序执行区别理解
2. 硬件描述语言 综合后是电路模块
3. 线网型变量用assign赋值
4. 寄存器型变量在过程块中赋值
5. 一个变量在一个过程块里驱动, 用多条分支语句尽量涵盖完所有的情况
6. 运算和赋值时, 注意位宽的匹配
7. 不要用过多的条件嵌套语句 会影响电路的速度
8. 注意缩进和多写注释




CPLD型号: 5M160ZE64C5N

  5M: MAX V 系列的命名
160Z: 含有的逻辑单元的多少, 即容量大小
E: 封装类型
64: 管脚数目
C: 工作温度
4: 速度等级
N: 多功能后缀, N表示无铅封装





编号	名称	和5M160E64C8N的管脚连接	说明
1	USB Blaster	TMS: PIN 14 TDI: PIN 15 TCK: PIN 16 TDO: PIN 17	板载USB Blaster编程器。 通过JTAG管脚和CPLD器件相连,通过JTAG协议配置CPLD器件。
2	5M160E64C5N		CPLD器件
3	8个LED灯	LED7: PIN 48 LED6: PIN 47 LED5: PIN 46 LED4: PIN 45 LED3: PIN 44 LED2: PIN 43 LED1: PIN 38 LED0: PIN 37	3.3V电平标准。 控制信号为高时, 点亮。
4	2个按键	Key0: PIN 35 key1: PIN 36	3.3V电平标准。 按下时输出低电平, 松开时输出高电平。
5	USB-UART串口	RXD: PIN 42 TXD: PIN 40	3.3V电平标准 RXD: 信号输入到基础板 TXD: 信号从基础板输出
6	4位拨码开关	SW0: PIN 31 SW1: PIN 32 SW2: PIN 33 SW3: PIN 34	3.3V电平标准 拨向左输出为高电平 拨向右输出为低电平
7	P6: 通用IO	见图所示	3.3V电平标准
8	P4: 通用IO	见图所示	3.3V电平标准

 




Part 02

数字钟





1. BDF实现
2. Verilog实现
3. BDF+Verilog
4. 自顶向下、自底向上


注意：优化设计 保证有限的资源下能够放下你的电路！

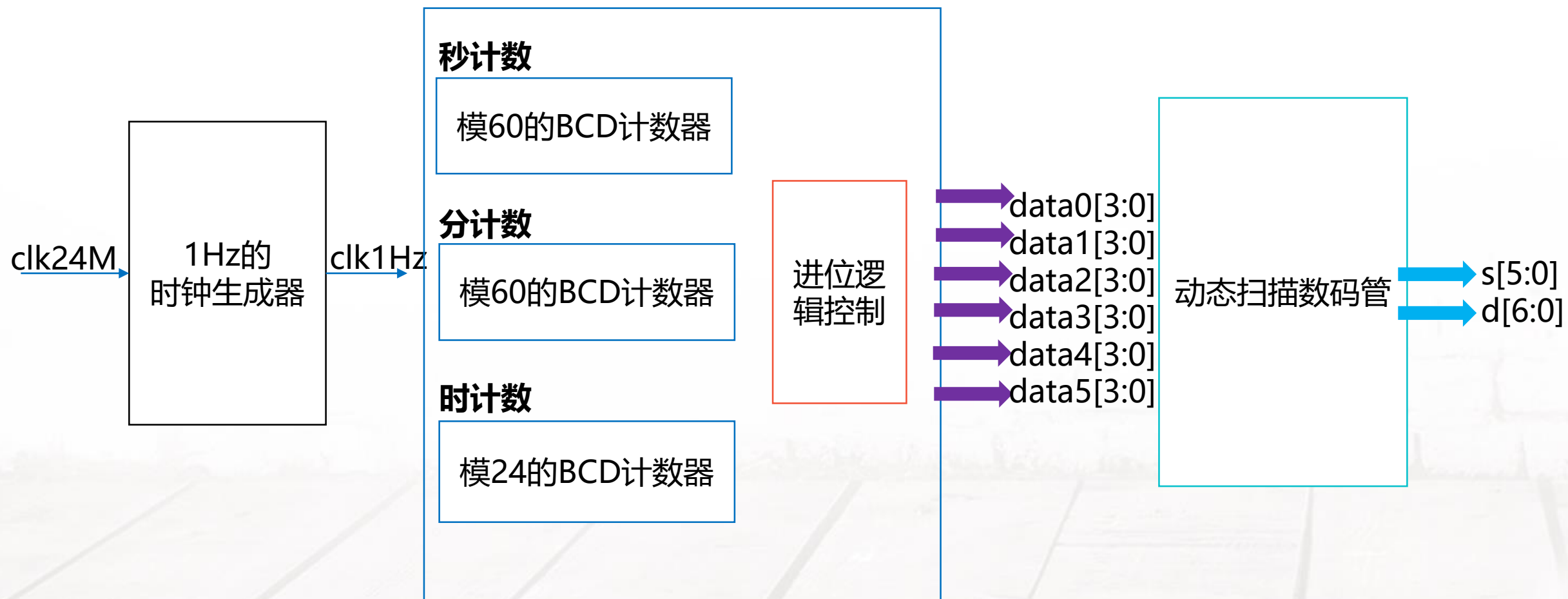


动态扫描数码管

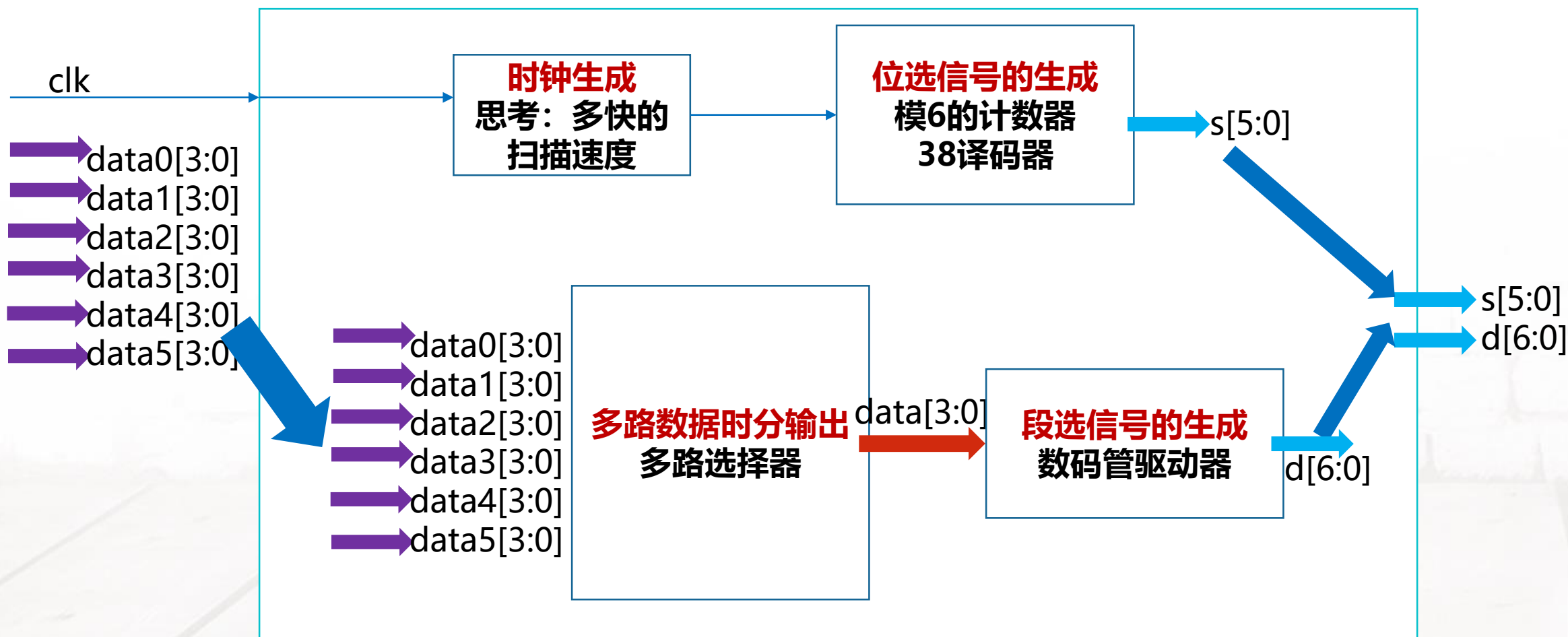

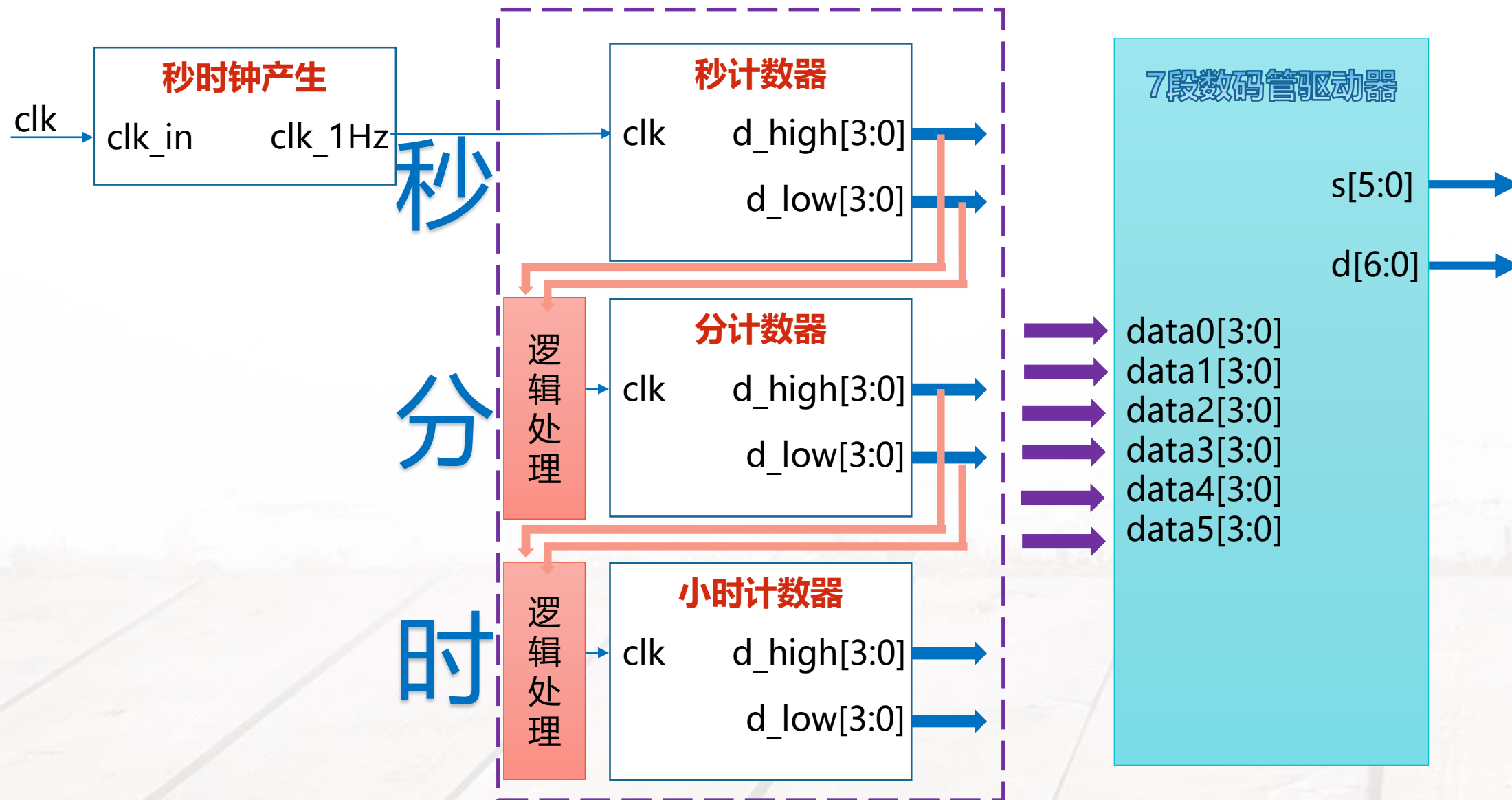

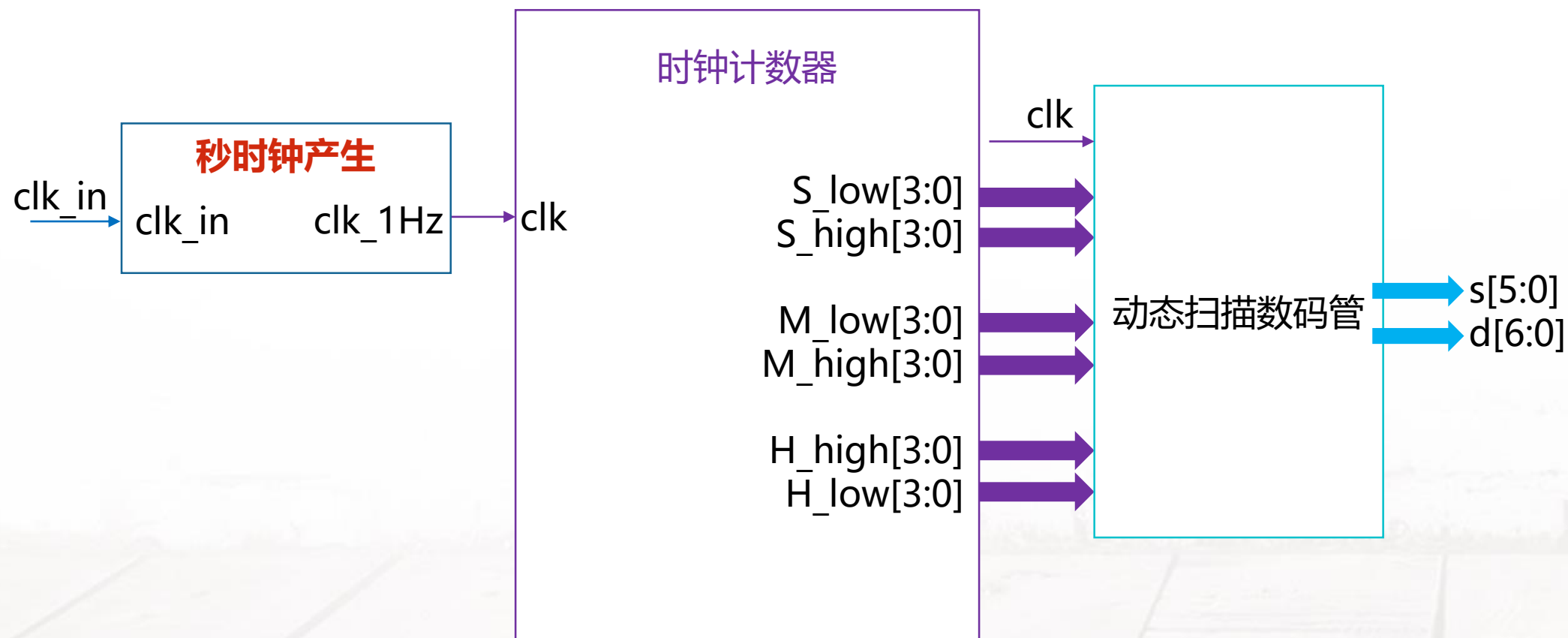

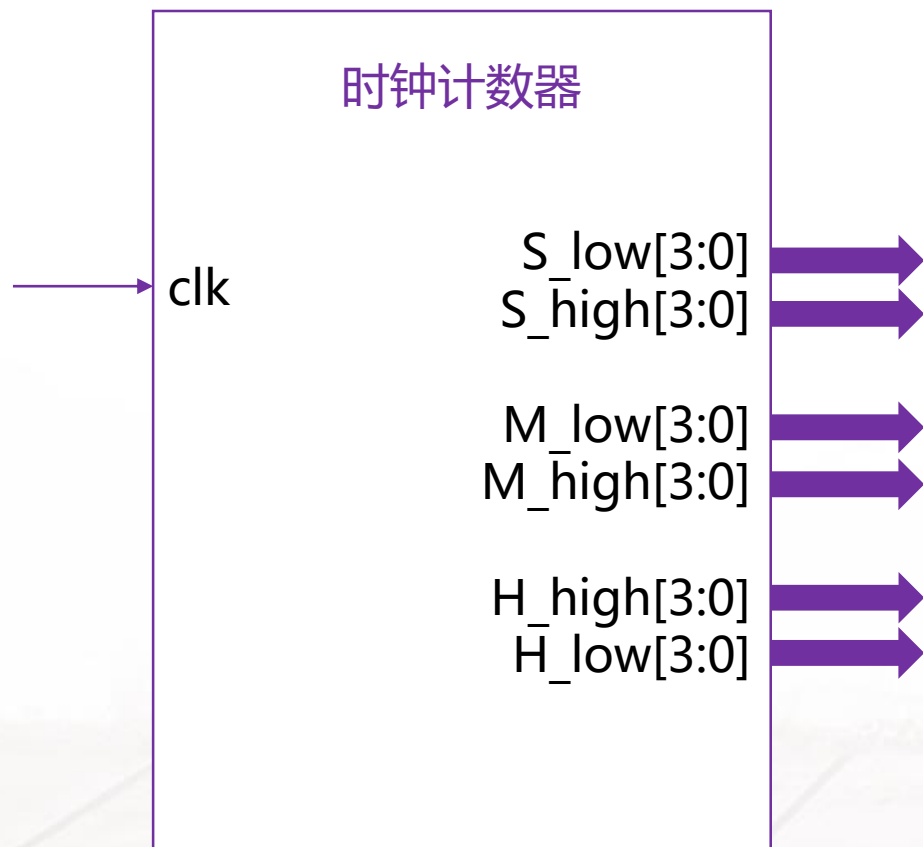

```
1 module shuzizhong(  
2     input clk,  
3  
4     output reg [3:0] s_low,  
5     output reg [3:0] s_high,  
6     output reg [3:0] m_low,  
7     output reg [3:0] m_high,  
8     output reg [3:0] h_low,  
9     output reg [3:0] h_high  
10 );  
11  
12 always @(posedge clk) begin  
13     if(s_low == 4'd9) begin  
14         s_low <= 4'd0;  
15     end  
16     else begin  
17         s_low <= s_low + 4'd1;  
18     end  
19 end  
20 always @(posedge clk) begin  
21     if((s_low == 4'd9) && (s_high < 4'd5)) begin  
22         s_high <= s_high + 4'd1;  
23     end  
24     else if((s_low == 4'd9) && (s_high == 4'd5)) begin  
25         s_high <= 4'd0;  
26     end  
27     else begin  
28         s_high <= s_high;  
29     end  
30 end  
31 /*  
32 仿照以上例句，继续完成分钟和小时的计数输出  
33 */  
34 endmodule
```



1. 新建工程lab8;
2. 采用自顶向下或自底向上的设计方法, 使用BDF或Verilog或者两者相结合完成数字钟的设计;
3. 对设计的各模块进行仿真;
4. 分配管脚, 全编译;
5. 下载验证。

注意: 尽量优化, 使得资源不超出芯片的资源

可以更改芯片型号为**EP4CE15F17C8N**, 仅作仿真



Part 03

实验报告要求

- 实验内容
- 电路设计
- 实验过程
- 实验结果



◆ 实验报告应至少包含

1. 实验内容
2. 实验原理
3. 实验过程
4. 实验结果
5. 总结

实验报告模板 →

电子技术实验 2 实验报告

学号:

班级:

姓名:

8 数字系统设计

一 题目描述

描述要实现的题目和设计目标

二 实验原理

按照自顶向下或自底向上的设计思路，描述整个设计原理。

如果是自底向上，先描述各模块具体设计、再描述各模块如何组装成完整的系统

如果是自顶向下，先描述整个设计的方案和系统的模块划分、再描述各模块的具体电路设计原理

三 实验过程

实验中的过程记录，特别要注意设计文件 和 管脚分配的截图或说明。

四 实验结果

包括仿真结果和下载验证结果

五 总结

1. 描述数字系统的设计方法
2. 本次实验中遇到的问题及解决方法
3. 这门实验课程的学习体验和建议