

# 电子技术实验 2 实验报告

学号：2206113602

班级：信息 005

姓名：王靳朝

## 8 数字系统设计

### 一 题目描述

实验要求利用芯片和七段数码管制作一个简易的数字钟, 六个七段数码管分别显示时、分、秒。

### 二 实验原理

本次实验采用自顶向下的设计方法, 主要思路如下:

自顶向下的设计方法中, 主要有一下几个模块: 产生 1Hz 时钟信号的分频器, 根据时钟信号分别产生时、分、秒的数字钟, 由时钟信号执行选数码管功能的译码器, 以及根据一码结果进行的扫描电路和七段数码管驱动电路。

1. 首先利用分频器, 将 7Pin 产生的 24MHz 晶振转换为 1Hz 的时钟信号。
2. 根据时钟信号, 时、分、秒设计各自的两个四位二进制数的进制转化。当秒低位为 9 时, 须向上进位; 特别的如果当秒达到 59 时, 下一次时钟信号来高低位均需制为 0。以此类推, 考虑分、时的进位条件, 利用 if 语句完成 Verilog 语句。输出即为时、分、秒的高低位。
3. 根据时钟信号, 在译码器部分分别设计控制具体哪一盏灯亮, 在共阴极接法下, 0 有效, 1 无效。译码器输出结果选择当前时刻亮的灯。
4. 在扫描部分, 控制扫描频率, 在分频器部分设计出 1kHz 的扫描信号接入。根据译码器的结果驱动当前的灯亮灭。
5. 子模块完成后, 将各个模块连接。首先是产生 1Hz 的时钟信号和 1kHz 的扫描信号。其次时钟信号送入进制转换电路和译码电路。进制转换电路产生的 6 个 4 为 2 进制输出结果送给扫描部分, 同时扫描部分接入时钟信号和扫描信号。得到的结果时七段数码管的驱动, 译码器的输出作为选管依据。

### 三 实验过程

产生时钟信号和扫描信号代码如下:

```

1 module clk24M(
2     input clk_in,
3     output reg clk_out1, //输出1kHz频率信号, 用于扫描
4     output reg clk_out2 //输出1Hz频率信号, 用于计时
5 );
6
7 reg [14:0] count_1;
8 reg [9:0] count_2;
9
10 always @(posedge clk_in) begin
11     if(count_1 == 14'd12000) begin
12         count_1 <= 14'd0;
13     end
14     else begin
15         count_1 <= count_1 + 14'd1;
16     end
17 end
18
19 always @(posedge clk_out1) begin
20     if(count_2 == 9'd500) begin
21         count_2 <= 9'd0;
22     end
23     else begin
24         count_2 <= count_2 + 9'd1;
25     end
26 end
27
28
29
30 always @(posedge clk_in) begin
31     if(count_1 == 14'd0) begin
32         clk_out1 <= ~clk_out1;
33     end
34     else begin
35         clk_out1 <= clk_out1;
36     end
37 end
38
39 always @(posedge clk_out1) begin
40     if(count_2 == 9'd0) begin
41         clk_out2 <= ~clk_out2;
42     end
43     else begin
44         clk_out2 <= clk_out2;
45     end
46 end
47 endmodule

```

进位转换部分代码如下:

```

1 module shuzizhong(
2     input clk,
3
4     output reg [3:0] s_low,
5     output reg [3:0] s_high,
6     output reg [3:0] m_low,
7     output reg [3:0] m_high,
8     output reg [3:0] h_low,
9     output reg [3:0] h_high
10 );
11

```

```

12 //秒计数器
13 always @(posedge clk) begin
14     if(s_low == 4'd9) begin
15         s_low <= 4'd0;
16     end
17     else begin
18         s_low <= s_low + 4'd1;
19     end
20 end
21
22 always @(posedge clk) begin
23     if((s_low == 4'd9) && (s_high < 4'd5)) begin
24         s_high <= s_high + 4'd1;
25     end
26     else if((s_low == 4'd9) && (s_high == 4'd5)) begin
27         s_high <= 4'd0;
28     end
29     else if(s_high > 4'd5) begin
30         s_high <= 4'd0;
31     end
32     else begin
33         s_high <= s_high;
34     end
35 end

```

```

36 //分计数器
37 always @(posedge clk) begin
38     if((s_high == 4'd5) && (s_low == 4'd9)) begin
39         if(m_low == 4'd9) begin
40             m_low <= 4'd0;
41         end
42         else begin
43             m_low <= m_low + 4'd1;
44         end
45     end
46     else begin
47         m_low <= m_low;
48     end
49 end
50
51 always @(posedge clk) begin
52     if((s_high == 4'd5) && (s_low == 4'd9)) begin
53         if((m_low == 4'd9) && (m_high < 4'd5)) begin
54             m_high <= m_high + 4'd1;
55         end
56         else if((m_low == 4'd9) && (m_high == 4'd5)) begin
57             m_high <= 4'd0;
58         end
59         else begin
60             m_high <= m_high;
61         end
62     end
63     else begin
64         m_high <= m_high;
65     end
66 end

```

```

67 //计数器
68 always @(posedge clk) begin
69     if((m_high == 4'd5) && (m_low == 4'd9)) begin
70         if((s_high == 4'd5) && (s_low == 4'd9)) begin
71             if((h_low == 4'd9) && (h_high < 4'd2)) begin
72                 h_low <= 4'd0;
73             end
74             else if((h_low == 4'd3) && (h_high == 4'd2)) begin
75                 h_low <= 4'd0;
76             end
77             else begin
78                 h_low <= h_low + 4'd1;
79             end
80         end
81     else begin
82         h_low <= h_low;
83     end
84 end
85 else begin
86     h_low <= h_low;
87 end
88 end
89
90 always @(posedge clk) begin
91     if((m_high == 4'd5) && (m_low == 4'd9)) begin
92         if((s_high == 4'd5) && (s_low == 4'd9)) begin
93             if((h_low == 4'd3) && (h_high == 4'd2)) begin
94                 h_high <= 4'd0;
95             end
96             else if((h_low == 4'd9) && (h_high < 4'd2)) begin
97                 h_high <= h_high + 4'd1;
98             end
99             else begin
100                 h_high <= h_high;
101             end
102         end
103     else begin
104         h_high <= h_high;
105     end
106 end
107 else begin
108     h_high <= h_high;
109 end
110 end
111
112
113
114 endmodule

```

译码器部分代码如下：

```

1 module yimaqi(
2     input clk_in,
3     output reg[5:0] count
4 );
5
6 always @(posedge clk_in) begin
7     if(count == 6'b111110) begin
8         count <= 6'b111101;
9     end
10    else if(count == 6'b111101) begin
11        count <= 6'b111011;
12    end
13    else if(count == 6'b111011) begin
14        count <= 6'b110111;
15    end
16    else if(count == 6'b110111) begin
17        count <= 6'b101111;
18    end
19    else if(count == 6'b101111) begin
20        count <= 6'b011111;
21    end
22    else if(count == 6'b011111) begin
23        count <= 6'b111110;
24    end
25    else begin
26        count <= 6'b111110;
27    end
28 end
29
30
31 endmodule

```


扫描电路代码如下：

```

1 module saomiaoc
2     input [3:0] s_low,
3     input [3:0] s_high,
4     input [3:0] m_low,
5     input [3:0] m_high,
6     input [3:0] h_low,
7     input [3:0] h_high,
8     input [5:0] count,
9     input clk,
10    input clk_1s,
11    output reg[6:0] seg7out
12 );
13
14    reg[3:0] now;
15
16    always @(*) begin
17        if(count == 6'b111110) begin
18            now <= s_low;
19        end
20        else if(count == 6'b111101) begin
21            now <= s_high;
22        end
23        else if(count == 6'b111011) begin
24            now <= m_low;
25        end
26        else if(count == 6'b110111) begin
27            now <= m_high;
28        end
29        else if(count == 6'b101111) begin
30            now <= h_low;
31        end
32        else begin
33            now <= h_high;
34        end
35        //数码管显像（高有效）
36    end
37
38
39    always @(*) begin
40        case(now)
41            4'd0: seg7out <= 7'b1111110;
42            4'd1: seg7out <= 7'b0110000;
43            4'd2: seg7out <= 7'b1101101;
44            4'd3: seg7out <= 7'b1111001;
45            4'd4: seg7out <= 7'b0110011;
46            4'd5: seg7out <= 7'b1011011;
47            4'd6: seg7out <= 7'b1011111;
48            4'd7: seg7out <= 7'b1110000;
49            4'd8: seg7out <= 7'b1111111;
50            4'd9: seg7out <= 7'b1111011;
51        endcase
52    end
53
54
55 endmodule

```


将子模块生成符号文件，连接得到 bdf 文件如下：

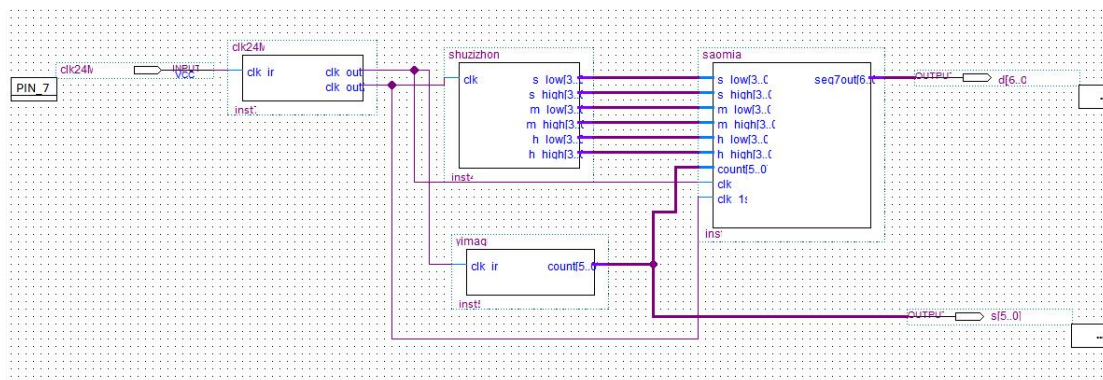

全部编译通过后分配管脚，7Pin 分配时钟信号即可，另外连接前确定高低位。管脚分




配结果如下，分配管脚之后再进行编译，并下载至芯片中。

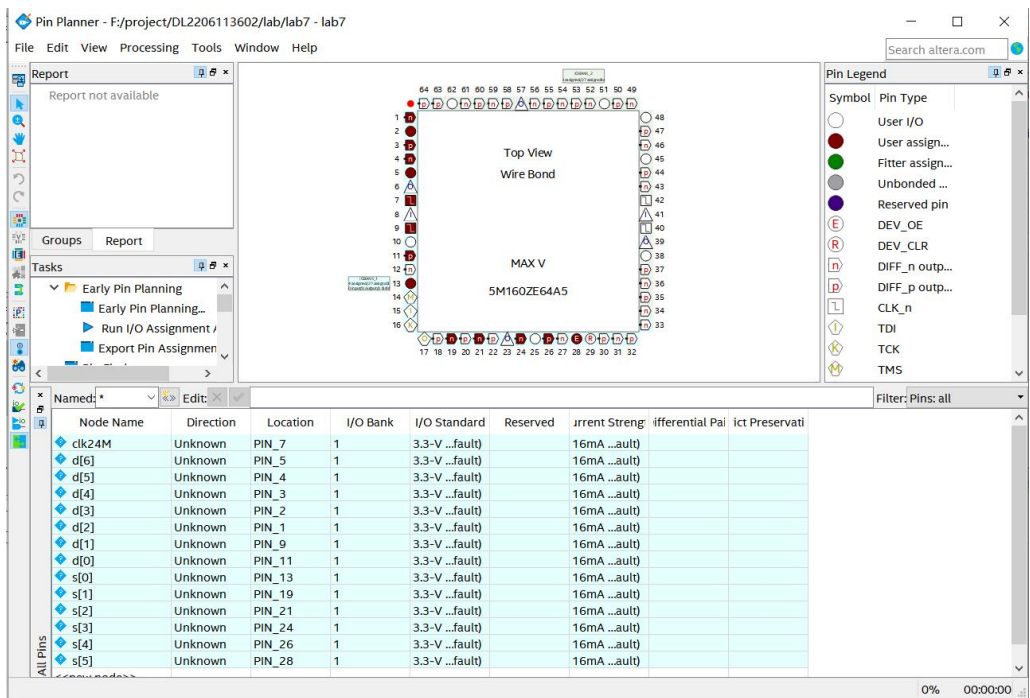

## 四 实验结果

由于 24MHz 时钟信号过快无法进行仿真，故直接进行下载连接验证：

 

## 五 总结

### 1. 描述数字系统的设计方法

数字系统的设计方法主要有两种，分别是自底向上的设计方法和自顶向下的设计方法。

自底向上的电路设计是将各个子模块的功能制作和验证完成后，将不同模块进行组装达到最终目的。自顶向下的电路设计与前者相反，先分析顶层模块，在分析构成顶层模块必要的底层，最后制作、验证。

### 2. 本次实验中遇到的问题及解决方法

实验中主要遇到以下问题：在设计扫描电路的过程中对高低有效不清楚，连线时高低位

不明确。主要发现方法是当电路连接无误后数码管亮灭不正确，检查之后发现高低位设置错误。

### 3. 这门实验课程的学习体验和建议

本实验课程主要培养我运用知识解决问题的能力。课程主要学习的是利用所学的数字逻辑电路中的器件，通过电路图或者 Verilog 语句实现电路设计、搭建和验证的过程。在学习过程中，能够体会到理论知识在事件中的运用，能够对数字逻辑器件例如译码器、分频器等有更加清楚的认识。另外课程锻炼了我发现问题和解决问题的能力，在面对 Verilog 中未出现过的错误是能够自己查找资料解决，面对下载时出现的问题也能够采用合适的方法解决。

在实验过程中我的感受是时间有点紧张，尽管已经做了课前预习，也已经完成了一部分的代码，但是由于数字系统的设计需要进行验证，验证时出现的问题可能需要花费大量的时间去排查，因此 2 两小时的实验时间感觉不太够。