

5.14.

解：先求两级放大电路的静态工作点

$$U_{BE1} = U_{BE2} = \frac{R_{B12}}{R_{B11} + R_{B12}} \cdot V_{CC} = 4.06V$$

$$U_{BE2} = 4.06V$$

$$I_{E1} = \frac{U_{BE1} - U_{BEQ}}{R_{E1}} = 1.87mA = I_{E2}$$


$$I_{EQ2} = 1.87mA$$

$$r_{be1} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} = 1.7k\Omega$$

$$r_{be2} = 1.7k\Omega$$

作微变等效电路为
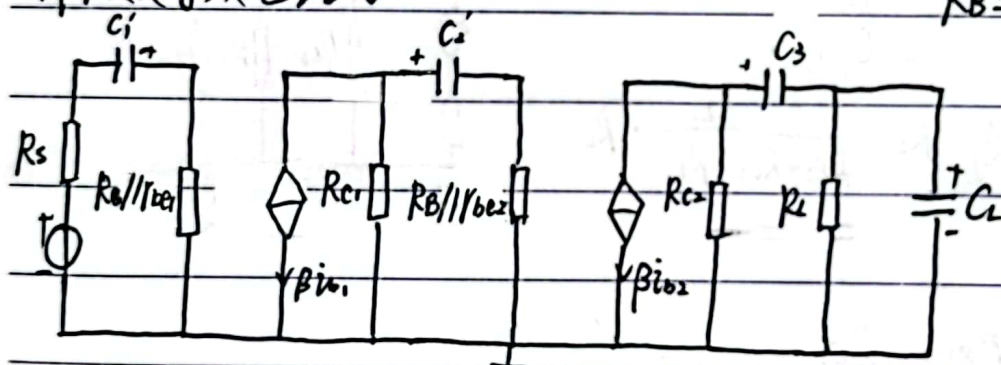
$$R_B = R_{B11} // R_{B12} = 14.5k\Omega$$



低频特性：主要由旁路电容、耦合电容影响

$$C_1 = C_1 // \frac{C_E}{1+\beta} = \frac{C_1 \cdot \frac{C_E}{1+\beta}}{C_1 + \frac{C_E}{1+\beta}} = 0.9\mu F$$

$$C_2 = C_2 // \frac{C_{E2}}{1+\beta} = \frac{C_2 \cdot \frac{C_{E2}}{1+\beta}}{C_2 + \frac{C_{E2}}{1+\beta}} = 0.9\mu F$$

$$T_1 = C_1'(R_s + R_B // r_{be1}) \approx C_1'(R_s + r_{be1}) \quad f_{L1} = \frac{1}{2\pi C_1'(R_s + r_{be1})} = 98.29Hz$$

$$T_2 = C_2'(R_{c1} + R_B // r_{be2}) \approx C_2'(R_{c1} + r_{be2}) \quad f_{L2} = \frac{1}{2\pi C_2'(R_{c1} + r_{be2})} = 53.61Hz$$

$$T_3 = C_3(R_{c2} + R_L) \Rightarrow f_{L3} = \frac{1}{2\pi C_3(R_{c2} + R_L)} = 0.231Hz$$

$$\therefore f_L = 1.1 \sqrt{f_{L1}^2 + f_{L2}^2 + f_{L3}^2} = 123.18 \text{ Hz}$$

高频特性: 忽略电容主要由负载电容影响

$$T_H = C_L \cdot (R_{c2} \parallel R_L) \quad f_H = \frac{1}{2\pi C_L (R_{c2} \parallel R_L)} = 191.94 \text{ kHz}$$

6.5 (a)

解: 反馈网络为  $R_{E1}$ ,  $R_F$ ,  $R_{E3}$

反馈为电流、串联、负反馈


$$F = \frac{U_f}{I_{i3}} = \frac{I_{i3} R_{E1}}{I_{i3}} = \frac{R_{E3}}{R_{E1} + R_F + R_{E3}} \cdot I_{i3} \cdot R_{E1} = \frac{R_{E3} \cdot R_{E1}}{R_{E1} + R_{E3} + R_F}$$

$AF \gg 1$  处于深反馈下  $U_i \approx U_f$

$$A_f = \frac{1}{F} = \frac{R_{E1} + R_{E3} + R_F}{R_{E3} \cdot R_{E1}} = \frac{I_{i3}}{U_f}$$

$$A_{uf} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{I_{i3} \cdot R_i'}{U_i} = A_f \cdot R_i' = \frac{R_{E3} \cdot R_{E1}}{R_{E3} + R_{E1} + R_F} \cdot R_i'$$

其中  $R_i' = R_{c3} \parallel R_L$

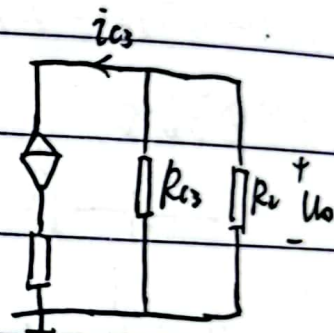

$$R_{if} = \infty \quad R_{if} = R_{if} \parallel R_{B1} = R_{B1}$$

$$R_{of} = \infty \quad R_{of} = R_{of} \parallel R_{c3} = R_{c3}$$

6.9

解: 反馈网络为  $400 \text{ k}\Omega$  电阻

反馈类型为电压、并联、负反馈

$$F = \frac{I_f}{U_o} = -\frac{U_o}{400 \text{ k}} \cdot \frac{1}{U_o} = -\frac{1}{400 \text{ k}}$$

深反馈下  $I_i = I_f$

$$A_f = \frac{1}{F} = -400 \text{ k}$$

$$A_{uf} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_i \cdot 10k\Omega} = \frac{A_f}{10k} = -40$$

$$R_{if} = 0 \quad R'_{if} = R_{if} + 10k\Omega = 10k\Omega$$

$$R_{of} = 0 \quad R'_{of} = R_{of}$$