

1.11

a. 断开二极管选择B为零势能点

D 左侧电势 $-15V$ 右侧 $-12V$ $U_p < U_n$ 截止

b. 断开二极管选择B为零势能点

D 左侧电势 $15V$ 右侧 $10V$ $U_p > U_n$ 导通

c. 断开 D_1, D_2 以B为零势能点

$U_{D1左} = 0$ $U_{D1右} = -10V$ D_1 导通

$U_{D2左} = -15V$ $U_{D2右} = -10V$ D_2 截止 $U_{AB} = -10V$

d. 断开 D_1, D_2 以B为零势能点

$U_{D1左} = 0$ $U_{D1右} = 10V$

$U_{D2左} = -15V$ $U_{D2右} = 10V$ D_2 压差大, 且 $U_{D2p} > U_{D2n}$ 导通

$\therefore U_{AB} = -15V$

1.15

(a) $U_i \cdot \frac{R_L}{R_L + R} = 10V > 8V$ 稳压管处于反偏且击穿状态

$\therefore U_0 = 8V$ $I_0 = \frac{U_0}{R_L} = 4mA$ $I_1 = \frac{U_i - U_0}{R} = 6mA$

$\therefore I_2 = 2mA$

(b) $U_i \cdot \frac{R_L}{R_L + R} = 7.5V < 8V$ 稳压管未被击穿

$\therefore U_0 = 7.5V$ $I_0 = \frac{U_0}{R_L} = 3.75mA$ $I_1 = \frac{U_i - U_0}{R} = 3.75mA$

$\therefore I_2 = 0$