


No: _____

Date: _____

3.2 问: 触发器的作用是当

每来一个 CLK 上升沿, $D = \bar{Q}D_1$

$$D = \bar{Q}D_1$$

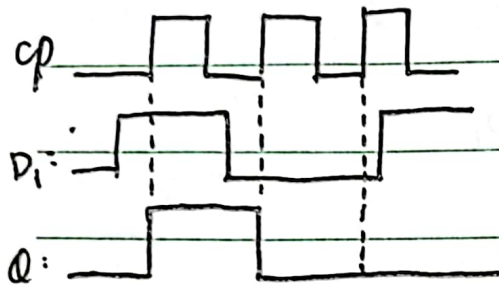

$$\bar{Q}_0 \bar{Q}_1 \bar{Q}_2$$

3.3 问: $D_1 = Q_1$ $D_2 = Q_2$ $D_3 = (Q_0 \oplus Q_1) \oplus \overline{Q_1 + Q_2} = \bar{Q}_0 Q_1 + Q_0 \bar{Q}_1 Q_2 + \bar{Q}_0 \bar{Q}_1 \bar{Q}_2$

状态输出: $D_1 = Q_1^{n+1} \Rightarrow Q_1^{n+1} = Q_1$

$$D_2 = Q_2^{n+1} \Rightarrow Q_2^{n+1} = Q_2$$

$$D_3 = Q_3^{n+1} \Rightarrow Q_3^{n+1} = \bar{Q}_0 Q_1 + Q_0 \bar{Q}_1 Q_2 + \bar{Q}_0 \bar{Q}_1 \bar{Q}_2$$

	$Q_2 Q_1 Q_0$	Q_1^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_3^{n+1}	Q^{n+1}
S_0	0 0 0	0	0	1	S_1
S_1	0 0 1	0	0	0	S_0
S_2	0 1 0	1	0	1	S_5
S_3	0 1 1	1	0	0	S_4
S_4	1 0 0	0	1	0	S_2
S_5	1 0 1	0	1	1	S_3
S_6	1 1 0	1	1	1	S_7
S_7	1 1 1	1	1	0	S_6

状态图:

No: _____

Date: _____

$$3.6 \text{ Ans: } J_1 = 1 \quad K_1 = 1$$

$$Q_1^{n+1} = J_1 \bar{Q}_1 + \bar{K}_1 Q_1 = \bar{Q}_1$$

$$J_2 = X \oplus Q_1 \quad K_2 = X \oplus Q_1$$

$$Q_2^{n+1} = J_2 \bar{Q}_2 + \bar{K}_2 Q_2$$

$$Z = \bar{X} Q_1 Q_2 + X \bar{Q}_1 \bar{Q}_2$$

X	Q_1	Q_2	J_1	K_1	J_2	K_2	Z	Q_1^{n+1}	Q_2^{n+1}
0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	1

$$3.7. EN_1 = Y \quad EN_2 = \bar{X}YQ_1$$

$$Q_1^{n+1} = Y \oplus Q_1 = Y\bar{Q}_1 + \bar{Y}Q_1$$

$$Q_2^{n+1} = EN_2 \oplus Q_2 = \bar{X}YQ_1\bar{Q}_2 + XQ_2 + \bar{Y}Q_2 + \bar{Q}_1Q_2$$

$$Z = \bar{X}\bar{Q}_2$$

X	Y	Q ₂	Q ₁	EN ₂	EN ₁	Z	Q ₂ ⁿ⁺¹	Q ₁ ⁿ⁺¹
0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1	0	1	0

即有 $\begin{array}{c|cccc} & \bar{X}Y & 00 & 01 & 10 & 11 \\ Q_2Q_1 & & & & & \end{array}$

S ₀	00	00/S ₀	01/S ₁	00/S ₀	01/S ₁
S ₁	01	01/S ₁	10/S ₂	01/S ₁	00/S ₀
S ₂	10	10/S ₂	11/S ₃	10/S ₂	11/S ₃
S ₃	11	11/S ₃	00/S ₄	11/S ₃	10/S ₂

No: _____

Date: _____

补充: $D_4 = Q_3$ $D_3 = Q_2$ $D_2 = Q_1$ $D_1 = D_{11} D_{12} = \overline{Q_4} \overline{Q_3} + \overline{Q_4} Q_1$

$D_4^{n+1} = D_4 = Q_3$ $D_3^{n+1} = Q_2$ $D_2^{n+1} = Q_1$ $D_1^{n+1} = \overline{Q_4} \overline{Q_3} + \overline{Q_4} Q_1$

作出真值表

Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	Q_4^{n+1}	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	1
*0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1
*0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
*1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
*1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0

无效序列为

0010 → 0101 → 1011 → 0110 → 1101 → 1010
 1001 ← 0100

有效序列为

0000 → 0001 → 0011 → 0111 → 1111
 1000 ← 1100 ← 1110


改变 D_4 使用挂可以改变无效序列为

1011 0110 0100 1001
 ↓ ↓ ↓ ↓
 0011 1110 1100 0001

Q_4	Q_3	Q_2	Q_1
1	*d	1	
	d	d	*d
	1	1	*d
d	*d	1	d

$$Q_4^{n+1} = Q_3 Q_1 + Q_4 Q_3$$

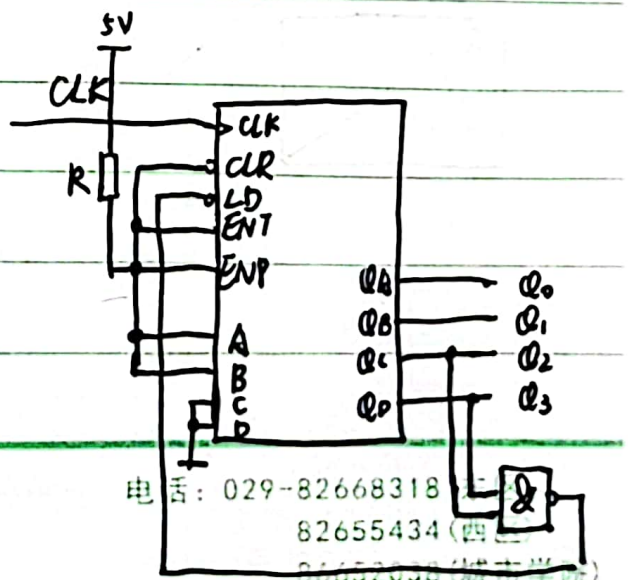3.9 解: 0011 → 0100 → 0101 → 0110 → 0111
 1100 ← 1011 ← 1010 ← 1001 ← 1000




No: _____

Date: _____


3.10 月: 1000 ~ 1111 为加-计数 0111 ~ 0000 为减-计数

电路为模16计数器

3.12 解: 采用脉冲型节拍分配器

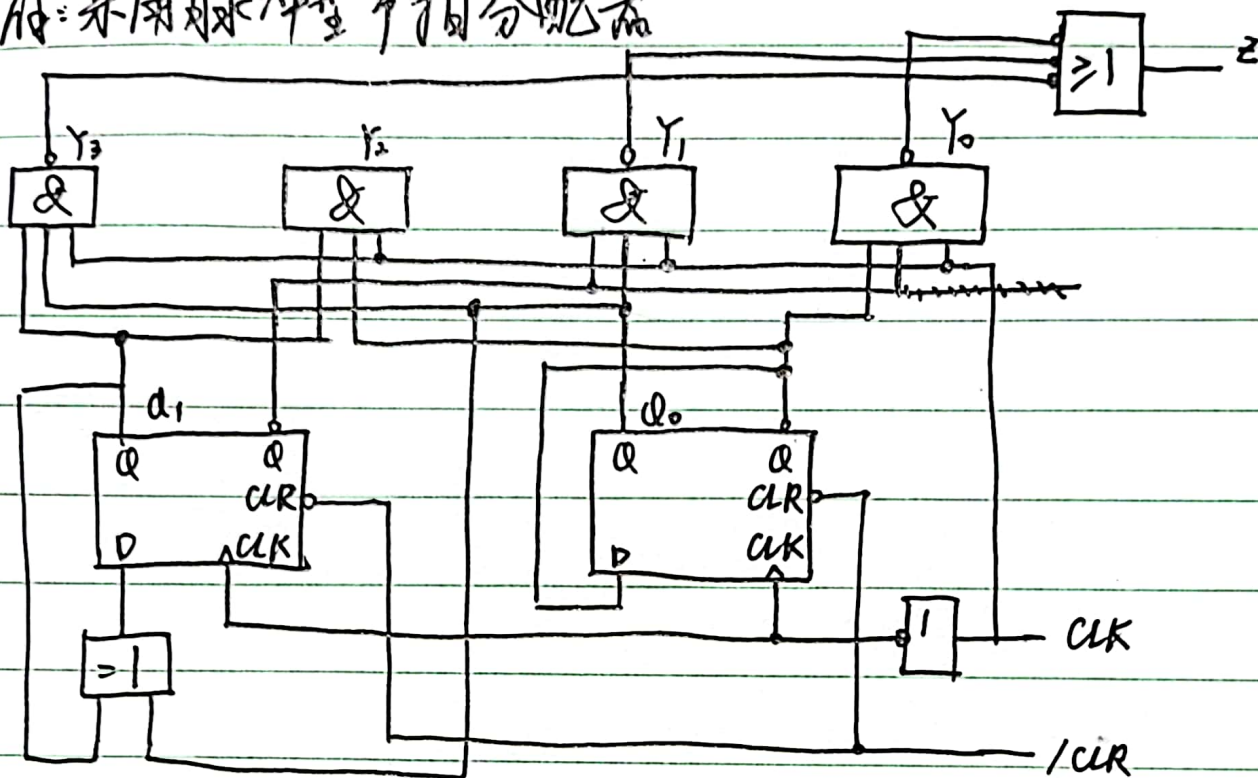

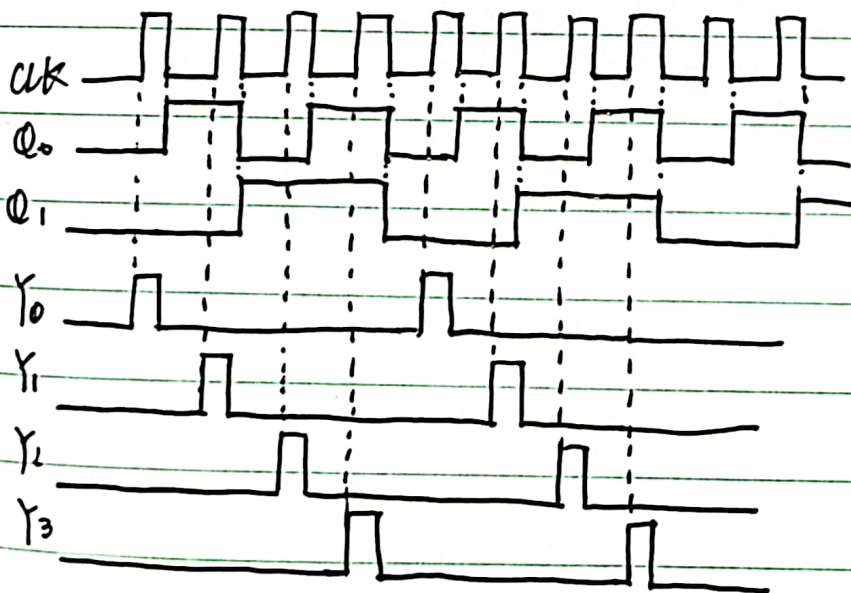后沿触发 Q_0, Q_1 为节拍 $Y_0 \sim Y_3$ 为和 CLK 同频的拍



$$Z = Y_0 + Y_1 + Y_3$$

